

63. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 2021.

RJEŠENJA PISANE PROVJEREZNANJA

8. RAZRED

I. skupina zadataka – svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom

- 1. NE
- 2. DA
- 3. DA
- 4. DA
- 5. NE
- 6. DA

II skupina pitanja – svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom

- 7. kositra
- 8. elektromagnetska
- 9. trofazne
- 10. jetkanje
- 11. pneumatski


III skupina zadataka - svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom

- 12. b
- 13. b
- 14. d
- 15. b
- 16. a
- 17. b

IV skupina zadataka


18. Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom ako su točno upisane tražene oznake i naziv.

	Elektronički element	Naziv	
1.		a) Zvono	1. d
2.		b) Tipkalo	2. c
3.		c) Žarulja	3. b
4.		d) Izvor izmjenične struje	4. a

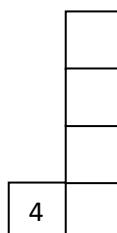

V skupina zadataka

19. (ukupno 4 boda)

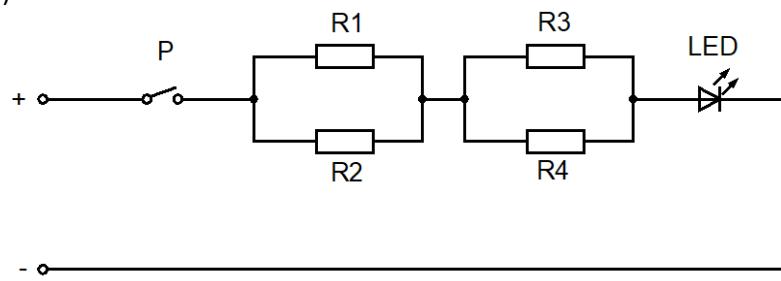

točno nacrtana elektronička shema.....1 bod

pravilno označeni svi elementi strujnog kruga (P, R1, R2, R3, R4, LED i polaritet izvora + i -).....1 bod

točno spojeni otpornici u mješoviti spoj (dva 200Ω paralelno u seriju s dva 400Ω paralelno).....1 bod

točan matematički opis $1/R_{12}+1/R_{34}$ ($100\Omega + 200\Omega = 400\Omega$).....1 bod

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{200} + \frac{1}{200} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{400} + \frac{1}{400} = \frac{1}{200}$$

$$R_{12} = 100\Omega, R_{34} = 200\Omega$$

$$R_{uk} = R_{12} + R_{34} = 100\Omega + 200\Omega = 300\Omega$$

20. (ukupno 5 bodova)

točno nacrtan i označen otpornik R1.....1 bod


točno nacrtana i označena LED dioda u propusnom spoju.....1 bod

točno nacrtan i označen otpornik R2

1 bod

točno nacrtan i označen PNP tranzistor.....1 bod

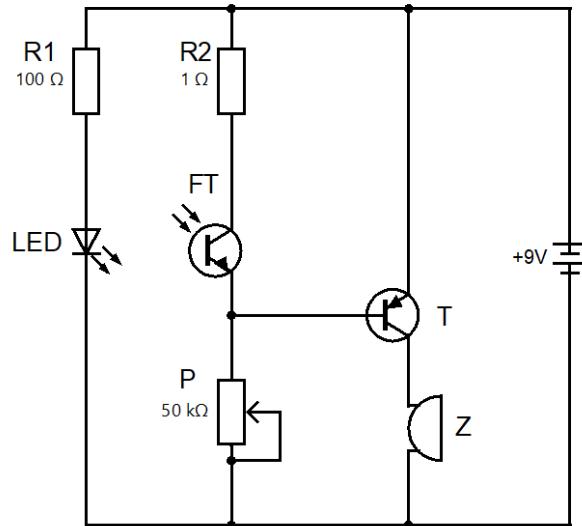pravilno korištenje pribora i vrsta crta (bez vidljivih tragova brisanja i ispravljanja).....1 bod



UKUPNO: 30 bodova